

W1 Reihen- und Parallelschaltung

Platzhalter-Arbeitsblatt fuer die Lerntheke-App.

Die echten Aufgaben liefert die Lehrkraft; diese Datei dient nur zum Testen.

Aufgabe 1 (3 P, AFB II)

Berechne den Gesamtwiderstand von $R_1 = 100 \text{ Ohm}$ und $R_2 = 200 \text{ Ohm}$ in Reihen- und in Parallelschaltung.

Aufgabe 2 (4 P, AFB III)

Bestimme die Teilspannungen bei $U = 9 \text{ V}$ und erkläre den Ausfall einer Lampe.